

Electrónica digital: Lab #4

Carlos Cuellar

Ej: 1

①

Y \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1

entonces no tiene el valor de 0

$$Y = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B} + AC$$

$$R// Y = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B} + AC$$

②

Y \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	X
1	X	0	0	1

$$Y = \bar{B} \quad R// Y = \bar{B}$$

③

Y \ ABC	000	001	011	100
00	1	0	1	0
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$R// Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

④

Y \ AB	00	01	11	10
00	X	0	1	1
01	X	X	1	0
11	0	X	1	1
10	X	0	X	X

$$Y = A\bar{D} + B\bar{D} + AC$$

$$R// A\bar{D} + B\bar{D} + AC = Y$$

Ex 2

①

A	B	C	D	Y	
0	0	0	0	1	$0 + 0 + 1 = 1$
0	0	0	1	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	0	1	0	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	0	1	1	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	0	1	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	1	0	0	$0 + 0 + 0 = 0$
0	1	1	1	0	$0 + 0 + 0 = 0$
1	0	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	0	0	1	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	0	1	0	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	0	1	1	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	1	0	1	1	$0 + 1 + 0 = 1$
1	1	1	0	1	$1 + 1 + 0 = 1$
1	1	1	1	0	$0 + 0 + 0 = 0$

Y \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

$$Y = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + A\overline{B} + A\overline{D}$$

$$R// Y = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A(\overline{B}\overline{C}\overline{D})$$

②

A B C X

0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

0	+	1	+	0
0	+	1	+	0
0	+	0	+	0
1	+	1	+	1
0	+	1	+	0
0	+	1	+	0
0	+	0	+	0
0	+	1	+	1

Y

00	01	11	10
0	1	0	1
1	1	1	1

$$Y = C + \bar{B}$$

$$A \rightarrow X$$

R// $Y = C + \bar{B}$

③

A B C D Y

0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

0	+	0	+	0	=
1	+	0	+	0	=
0	+	0	+	0	=
0	+	0	+	0	=
0	+	0	+	1	=
0	+	0	+	1	=
0	+	0	+	1	=
0	+	0	+	1	=
0	+	0	+	0	=
0	+	1	+	0	=
0	+	0	+	0	=
0	+	1	+	0	=
0	+	0	+	1	=
0	+	1	+	1	=
0	+	0	+	1	=
0	+	1	+	1	=

00	01	11	10
00	0	1	0
01	1	1	1
11	0	1	1
10	0	1	0

$$Y = B + (\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}B)$$

$$Y = B + D(\bar{C} + A)$$

R// $Y = B + D(A + \bar{C})$

$$0 \rightarrow 0(0+1)$$

$$0 \rightarrow 0(1)$$

$$0$$

4)


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Y	AB	00	01	11	10
0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{C} + B$$

$$R11 \quad Y = \bar{A}\bar{C} + B$$

8:5

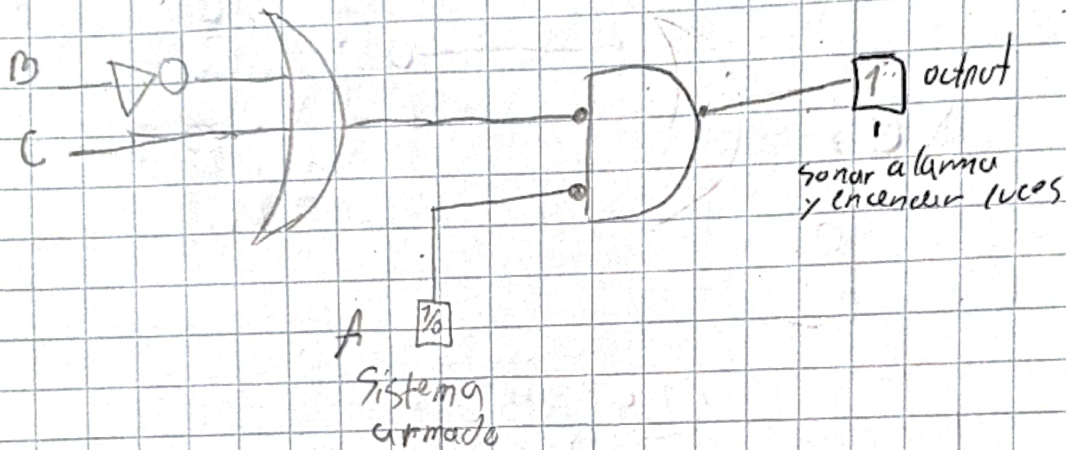

$$Y = A \cdot (\bar{B} + C) \quad \text{O.G.}$$

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC \quad \text{S.O.P.}$$

$$Y = (A+B+C)$$

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C) \quad \text{POS}$$

	A	B	C	Y
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	0	1	1	0
20p →	1	0	0	1
50p →	1	0	1	1
	1	1	0	0
30p →	1	1	1	1

$$Y = A\bar{B} + AC \quad \text{Reduccion}$$